

## Lecture 10

# 레지스터


# 개요

- 플립플롭

- 1비트를 저장할 수 있음

- 레지스터(**register**)

 - 플립플롭 여러 개를 일렬로 배열하여 적당히 연결함으로써 여러 비트로 구성된 2진수를 저장할 수 있음
- $n$ 비트 레지스터는 플립플롭  $n$ 개로 구성되며, 2진 정보  $n$ 비트를 저장할 수 있음
- 배운 카운터는 레지스터의 특별한 형태라고 할 수 있음
- 주로 여러 비트를 일시적으로 저장하거나 저장된 비트를 왼쪽 또는 오른쪽으로 하나씩 **시프트**(shift)할 때 사용함
  - 예, 계산기에서 숫자 367을 입력할 때



# 개요




## ■ 레지스터(**register**)

- CPU 내부에서 연산의 중간 결과를 임시 저장하거나 CPU 상태를 저장하는 데 사용함
- 레지스터에 데이터를 입력, 출력할 때 2가지 방법이 있음
  - 병렬 시프트: 병렬로 동시에 시프트하는 방법
  - 직렬 시프트: 한 비트씩 직렬로 시프트하는 방법
- 데이터를 입력, 출력하는 방법에 따라 레지스터의 4종류가 있음
  - ① 직렬 입력 - 직렬 출력
  - ② 직렬 입력 - 병렬 출력
  - ③ 병렬 입력 - 직렬 출력
  - ④ 병렬 입력 - 병렬 출력


# 개요




## 레지스터 종류

 


직렬 입력 - 직렬 출력

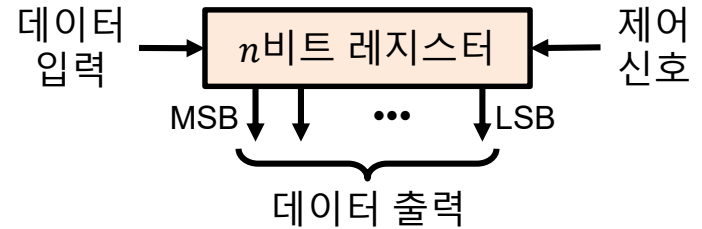

직렬 입력 - 병렬 출력

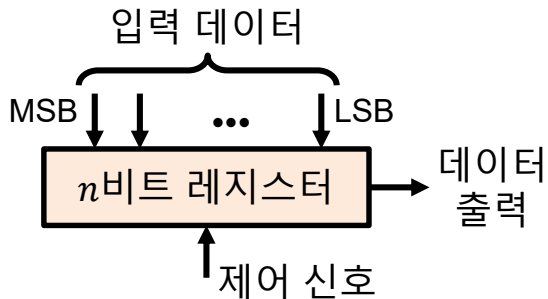

병렬 입력 - 직렬 출력

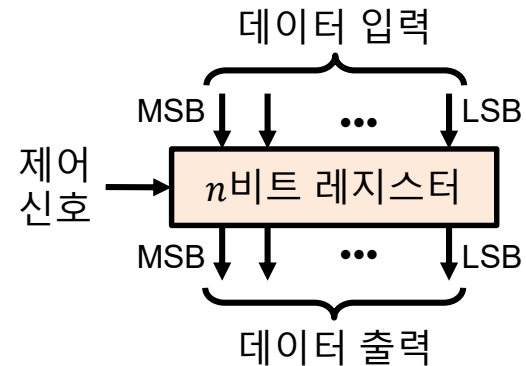


병렬 입력 - 병렬 출력

# 직렬 입력 - 직렬 출력

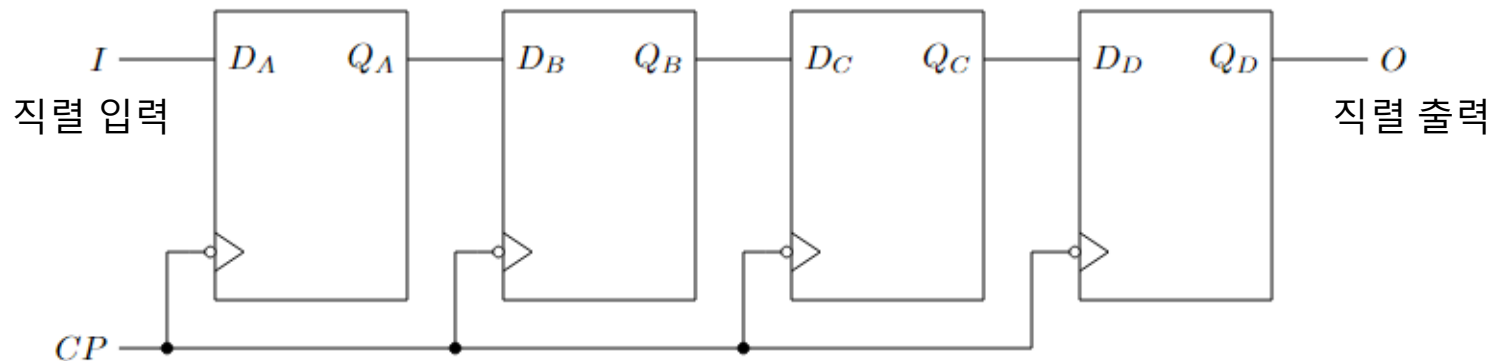
## ■ 4비트 직렬 입력 - 직렬 출력 레지스터

- 첫 번째 클록 펄스의 하강 에지에서 입력 데이터가 샘플되어 첫 번째 플립 플롭 출력인  $Q_A$ 로 시프트됨
- 두 번째 클록 펄스의 하강 에지에서  $Q_A$ 는  $Q_B$ 로,  $Q_B$ 는  $Q_C$ 로,  $Q_C$ 는  $Q_D$ 로 시프트됨과 동시에 새로운 데이터가 샘플되어  $Q_A$ 에 입력됨
- 위 과정은 새로운 클록 펄스의 하강 에지마다 반복되므로 네 번째 클록 펄스의 하강 에지에서 비로소  $Q_D$ 에 처음에 입력된 데이터가 나타남




# 직렬 입력 - 직렬 출력

## 4비트 직렬 입력 - 직렬 출력 레지스터

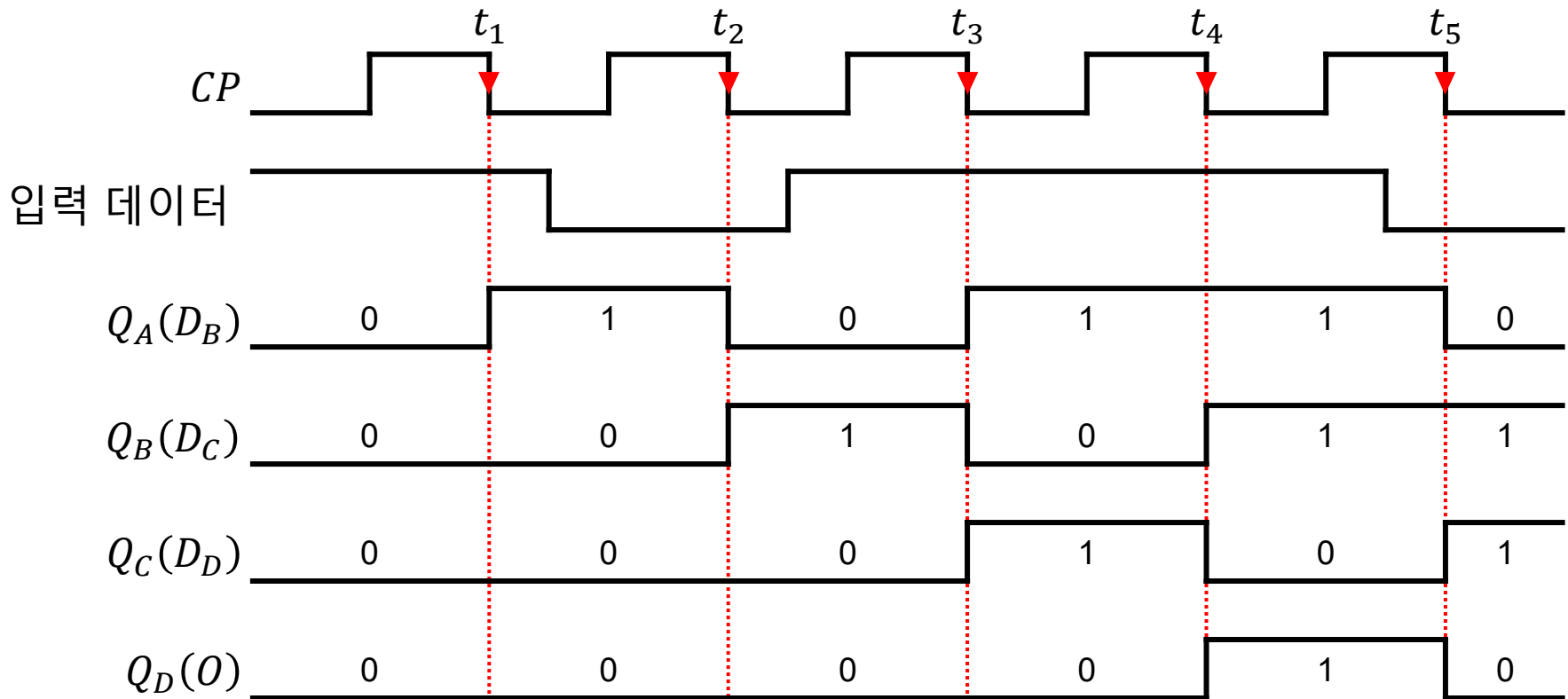
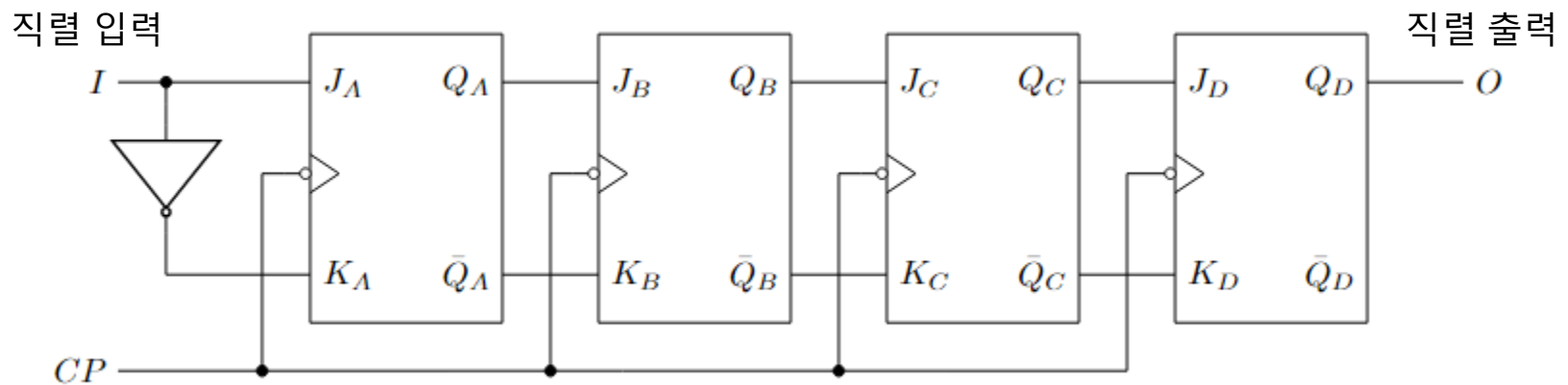
# 직렬 입력 - 직렬 출력


- 4비트 직렬 입력 - 직렬 출력 레지스터
  - JK 플립플롭을 사용해 직렬 입력 - 직렬 출력 레지스터를 구성할 수 있음




# 직렬 입력 - 병렬 출력
 
## 4비트 직렬 입력 - 병렬 출력 레지스터

- 직렬 입력 - 직렬 출력 레지스터와 기본적으로 동일한 구조이며, 각 출력에 **3상태**(tri-state) 버퍼가 연결된 점만 다름
  - 3상태 버퍼 : 출력 상태는 High 상태, Low 상태 그리고 **하이 임피던스**(high impedance) 3가지이며, 하이 임피던스 상태는 입력과 출력이 연결되어 있지 않다는 의미임
- 클록 펄스 4개가 입력되면 4비트 직렬 입력 데이터가 레지스터에 모두 저장됨
- $\overline{RD} = 0$ 이면 각 플립플롭에 저장되어 있던 데이터가 출력  $O_A, O_B, O_C, O_D$ 에 동시에 출력됨
- $\overline{RD} = 1$ 이면 3상태 버퍼가 하이 이피던스 상태가 되어 입력과 출력 사이의 연결이 완전히 끊어져서 출력되지 않음



$\overline{E}$	입력	출력
0	0	0
0	1	1
1	0	HighZ
1	1	HighZ

 




# 직렬 입력 - 병렬 출력
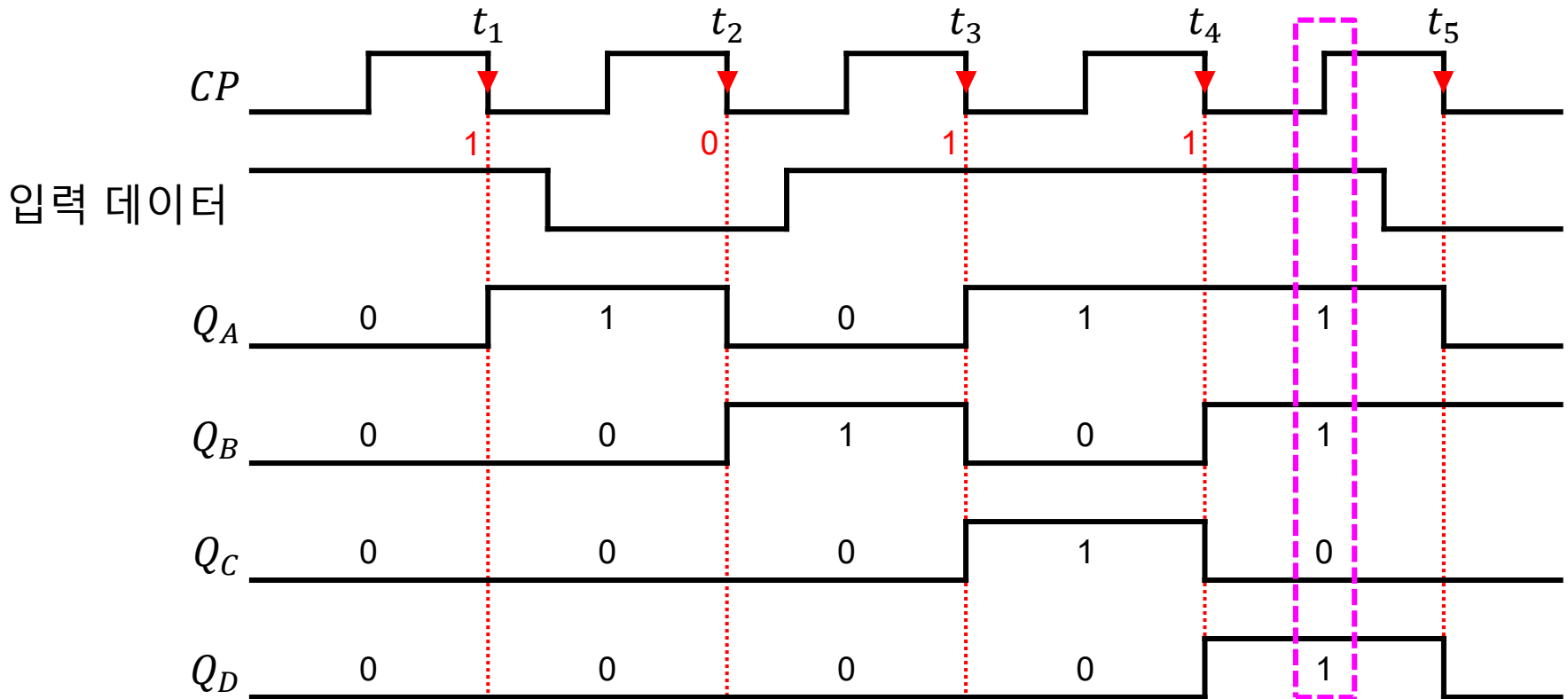
## 4비트 직렬 입력 - 병렬 출력 레지스터

$\overline{RD} = 0$ 이면  $Q_D Q_C Q_B Q_A = 1011$ 인  
병렬 출력을 받을 수 있음





# 병렬 입력 - 직렬 출력



 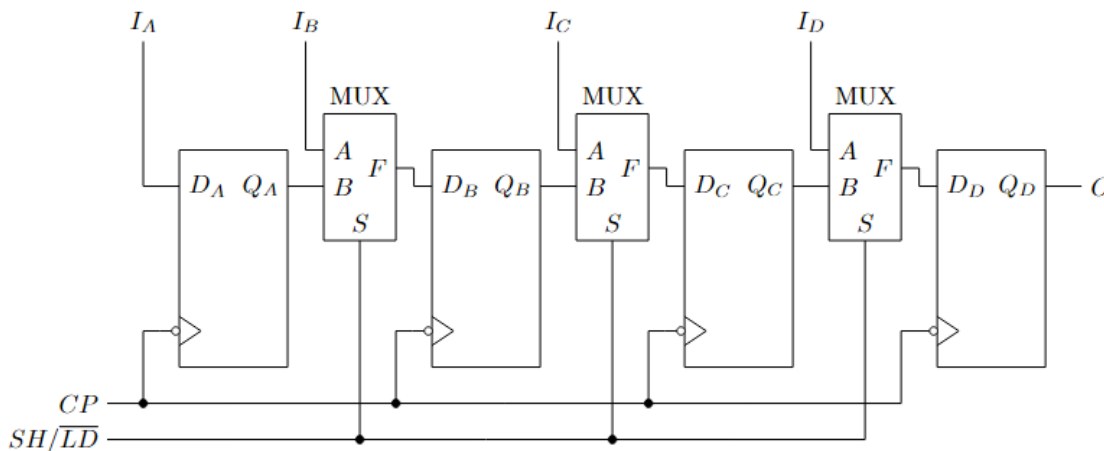
## 4비트 병렬 입력 - 직렬 출력 레지스터

- MUX의 동작 :  $S = 0$ 이면 입력  $A$ 와 출력  $F$ 가 연결됨,  $S = 1$ 이면 입력  $B$ 와 출력  $F$ 가 연결됨
- $SH/\overline{LD} = 0$ 이면 입력 데이터  $I_A, I_B, I_C, I_D$ 가 각 플립플롭의 입력  $D_A, D_B, D_C, D_D$ 와 각각 연결되므로 클록 펄스의 하강 에지에서 입력 데이터의 각 비트가 동시에 샘플되어 대응하는 플립플롭의 출력  $Q$ 에 저장됨
- $SH/\overline{LD} = 1$ 로 하면 클록 펄스의 하강 에지마다 레지스터 내용이 오른쪽으로 시프트되어 마지막 단 레지스터 출력에서 데이터 비트가 직렬로 나옴
- 입력 데이터는 클록 펄스 4개마다 샘플해야 함


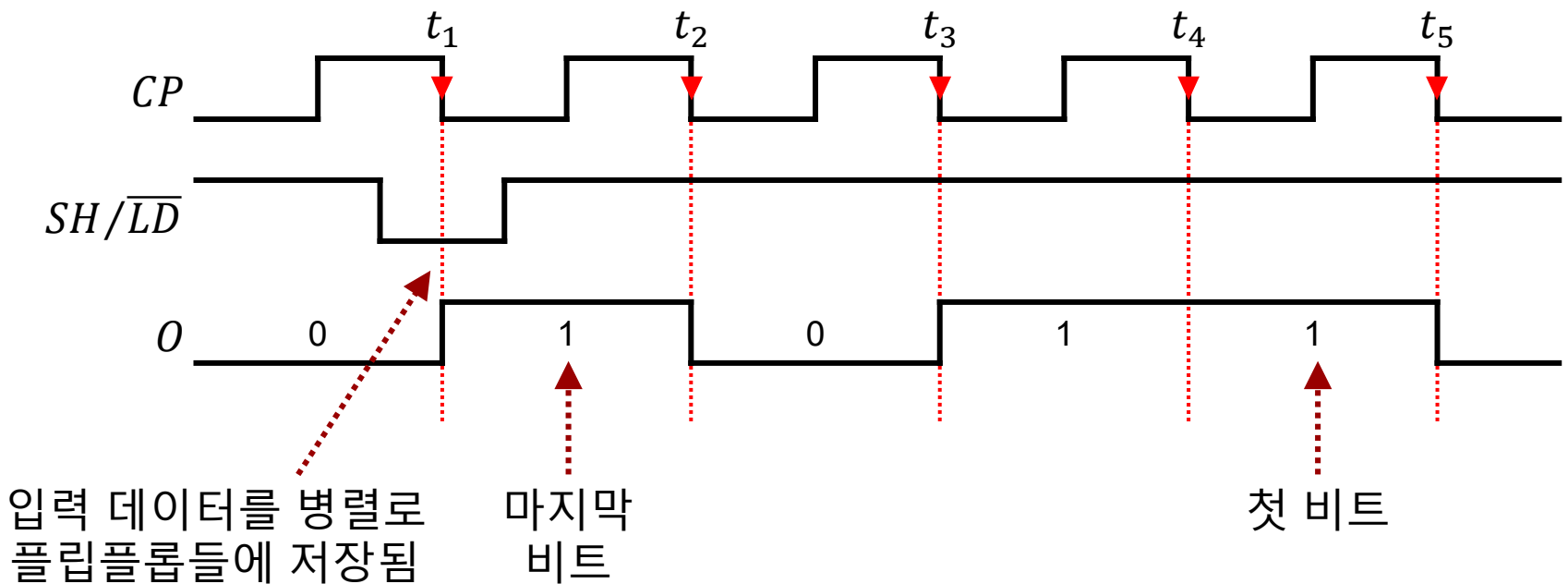
# 병렬 입력 - 직렬 출력


- 4비트 병렬 입력 - 직렬 출력 레지스터
  - 입력  $I_A I_B I_C I_D = 1101$ 인 경우


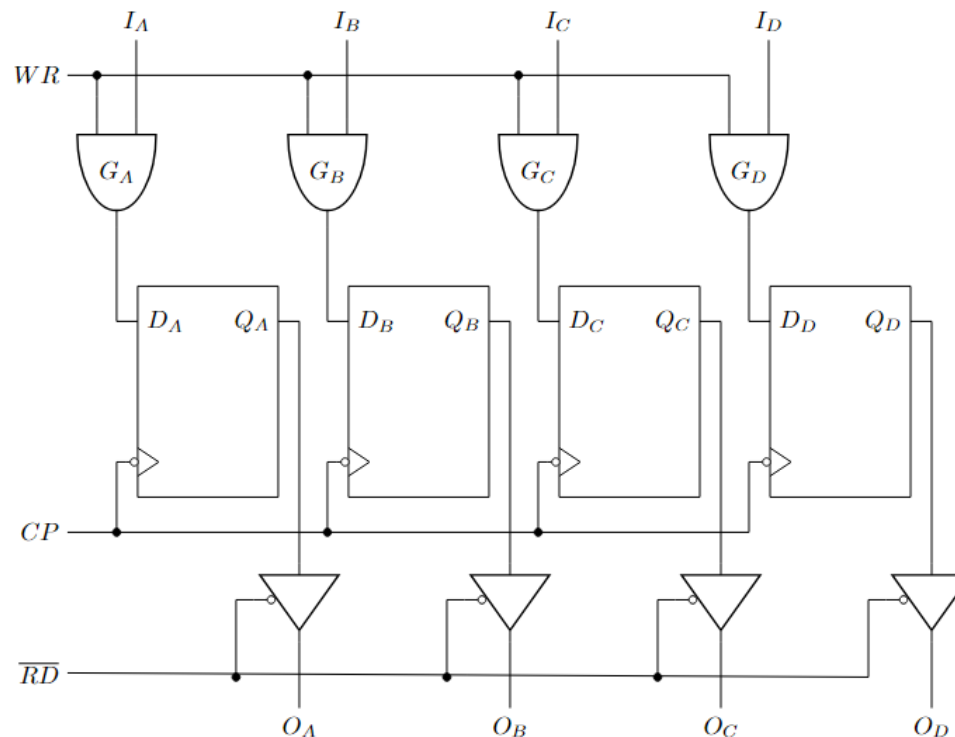
# 병렬 입력 - 병렬 출력




- 4비트 병렬 입력 - 병렬 출력 레지스터
  - 병렬 입력을 제어하는  $WR$  신호와 병렬 출력을 제어하는  $\overline{RD}$  신호가 있음



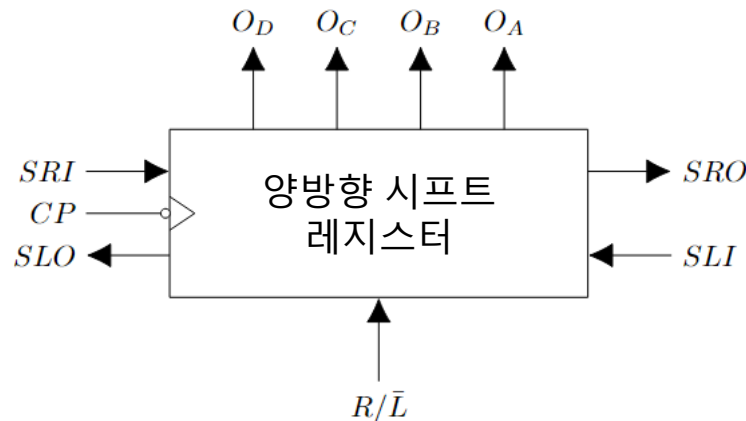
# 양방향 시프트 레지스터

- 양방향 시프트가 가능한 직렬 입력 – 병렬 출력 레지스터
  - *SRI*(shift right input) : 오른쪽 시프트 입력을 나타냄
  - *SLO*(shift left output) : 왼쪽 시프트 출력을 나타냄
  - *SLI*(shift left input) : 왼쪽 시프트 입력을 나타냄
  - *SRO*(shift right output) : 오른쪽 시프트 출력을 나타냄
  - $R/\bar{L}$  : 시프트 방향을 제어함
    - $R/\bar{L} = 1$ 일 경우 데이터를 *SRI*에 입력시켜 오른쪽으로 시프트하면서 *SRO*에서 출력함
    - $R/\bar{L} = 0$ 일 경우 데이터를 *SLI*에서 입력해 왼쪽으로 시프트하면서 *SLO*에서 출력함




# 양방향 시프트 레지스터

- 양방향 시프트가 가능한 직렬 입력 - 병렬 출력 레지스터

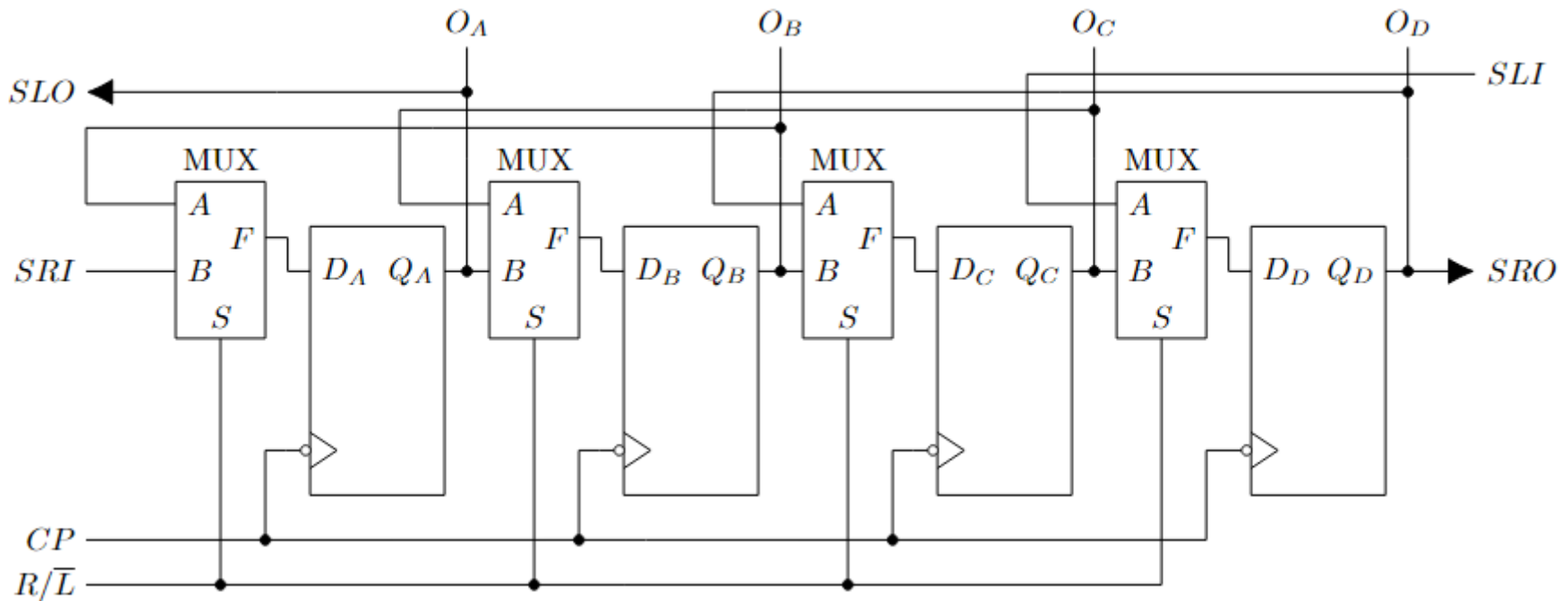

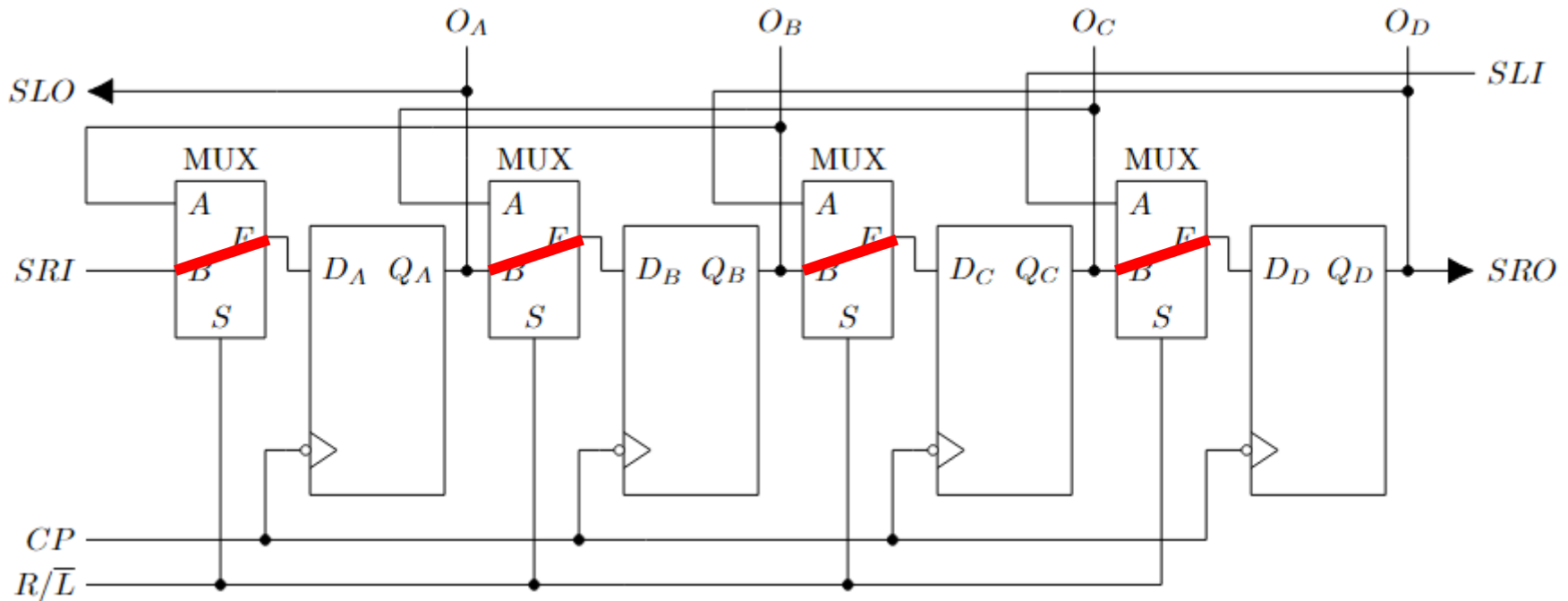
# 양방향 시프트 레지스터

- 양방향 시프트가 가능한 직렬 입력 - 병렬 출력 레지스터
  - $R/\bar{L} = 1$ 일 경우  $SRI \rightarrow D_A, Q_A \rightarrow D_B, Q_B \rightarrow D_C, Q_C \rightarrow D_D$ 로 연결됨


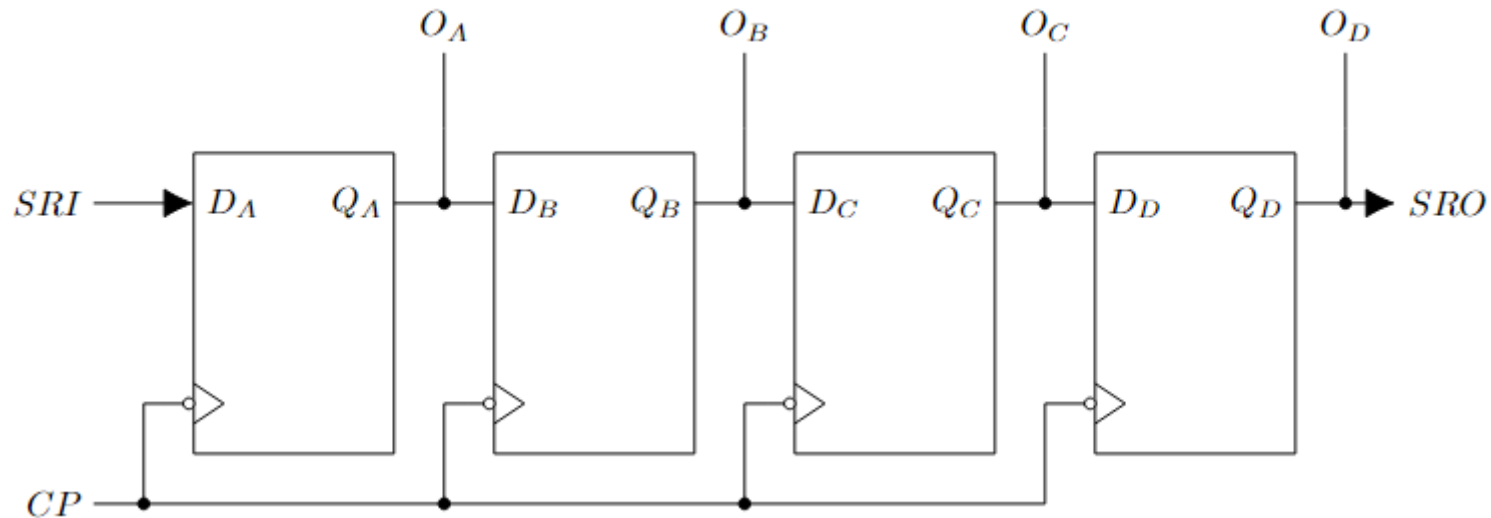
# 양방향 시프트 레지스터


- 양방향 시프트가 가능한 직렬 입력 - 병렬 출력 레지스터
  - $R/\bar{L} = 1$ 일 경우  $SRI \rightarrow D_A, Q_A \rightarrow D_B, Q_B \rightarrow D_C, Q_C \rightarrow D_D$ 로 연결됨
  - 오른쪽 시프트 레지스터가 됨





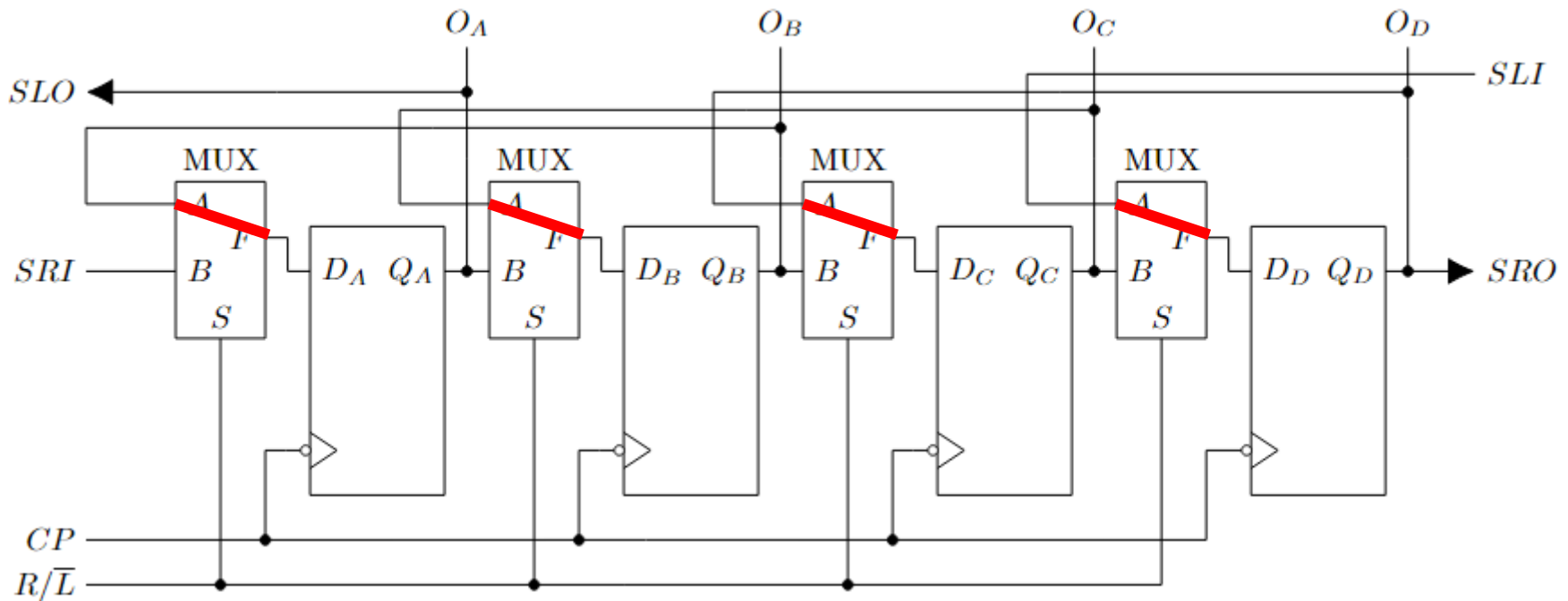
# 양방향 시프트 레지스터

- 양방향 시프트가 가능한 직렬 입력 - 병렬 출력 레지스터
  - $R/\bar{L} = 0$ 일 경우  $SLI \rightarrow D_D, Q_D \rightarrow D_C, Q_C \rightarrow D_B, Q_B \rightarrow D_A$ 로 연결됨


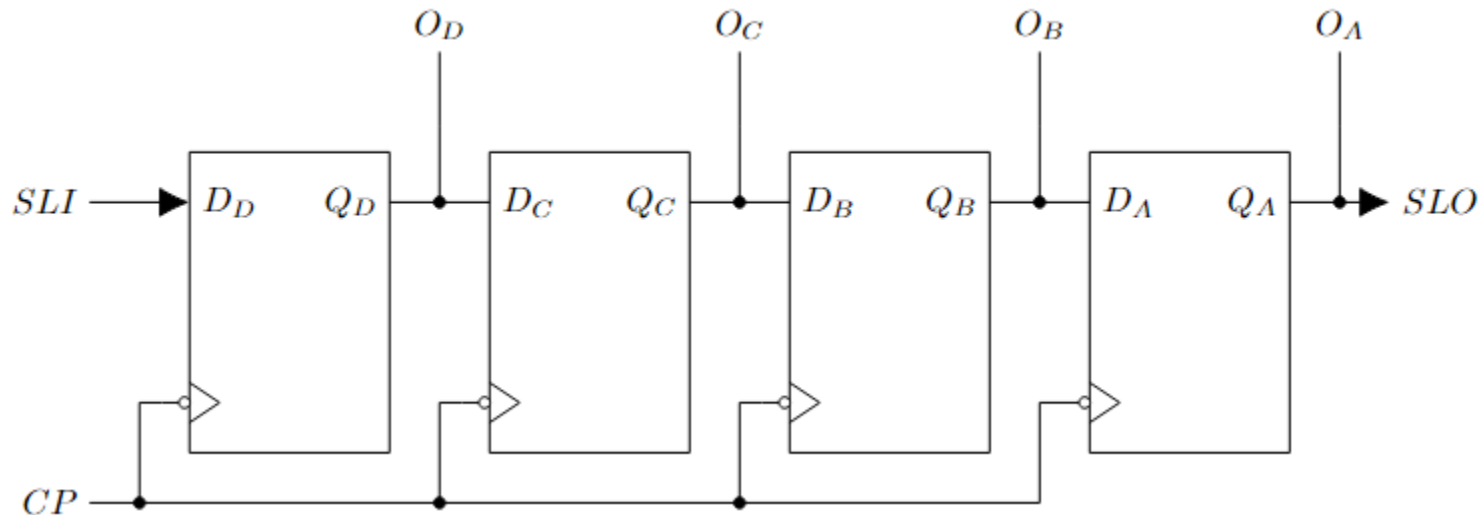
# 양방향 시프트 레지스터

- 양방향 시프트가 가능한 직렬 입력 - 병렬 출력 레지스터
  - $R/\bar{L} = 0$ 일 경우  $SLI \rightarrow D_D, Q_D \rightarrow D_C, Q_C \rightarrow D_B, Q_B \rightarrow D_A$ 로 연결됨
  - 왼쪽 시프트 레지스터가 됨




# 양방향 시프트 레지스터

## ■ 시프트 연산
 
### ■ 논리 시프트(logical shift)


- 논리 왼쪽 시프트 : 비트들이 왼쪽으로 한 칸씩 이동하고, 최상위 비트는 버리게 되고, 최하위 비트에는 0이 들어옴
- 논리 오른쪽 시프트 : 모두 비트들이 오른쪽으로 한 칸씩 이동하게 되고, 최상위 비트에는 0이 들어오고, 최하위 비트는 버리게 됨




# 양방향 시프트 레지스터
 
## ■ 시프트 연산

- 회전 시프트(rotate shift) 또는 순환 시프트(circular shift)
  - 논리 시프트와 근본적으로 같지만 최상위 비트 또는 최하위 비트를 버리지 않고 반대편 끝에 있는 비트 위치로 들어가게 함



**회전 왼쪽 시프트**

 


**회전 오른쪽 시프트**

# 양방향 시프트 레지스터


- 시프트 연산

- 산술 시프트(arithmetic shift)

 - 레지스터에 저장된 데이터가 2의 보수 표현될 경우 부호 비트를 고려하여 수행되는 시프트를 말함
    - 산술 왼쪽 시프트는 논리 왼쪽 시프트와 동일하지만, 산술 오른쪽 시프트는 부호 비트를 유지한 채 시프트함



**산술 왼쪽 시프트**

 


**산술 오른쪽 시프트**

부호 비트 유지
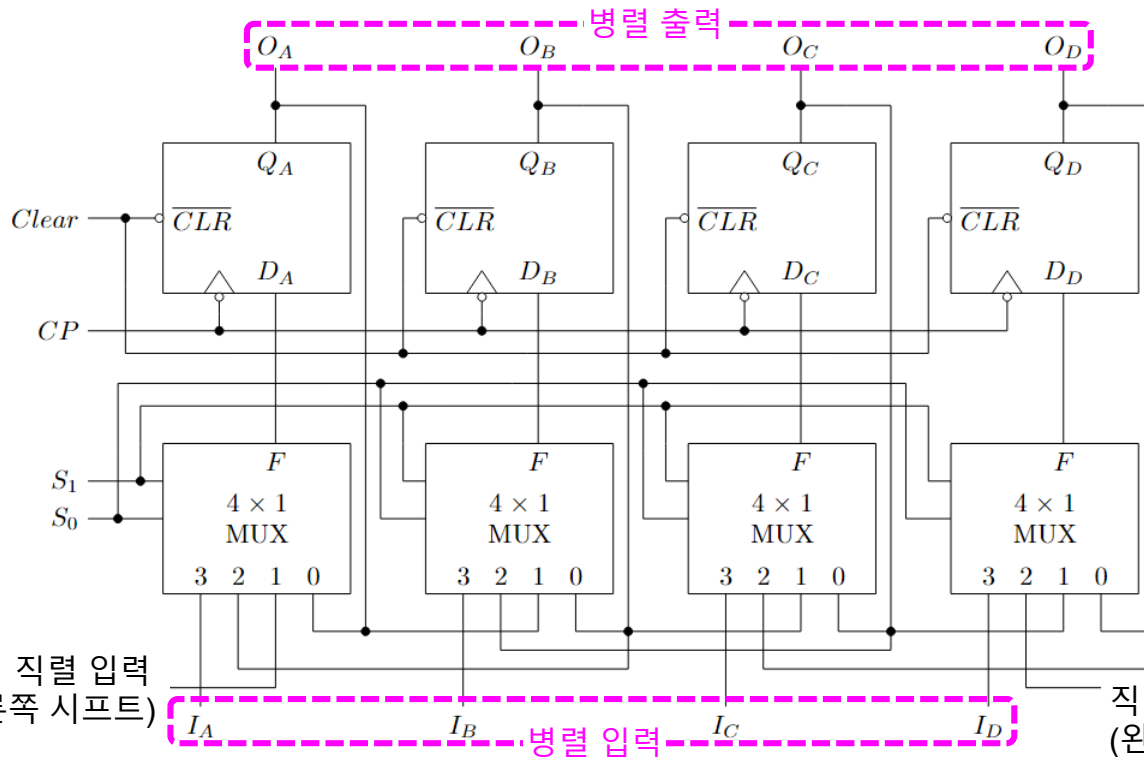
# 범용 시프트 레지스터

- 4비트 범용 시프트 레지스터
  - 직렬 데이터를 병렬로 또는 병렬 데이터를 직렬로 변환함



모드 제어		레지스터 동작
$S_1$	$S_0$	
0	0	불편 상태가 됨
0	1	오른쪽 시프트가 수행됨
1	0	왼쪽 시프트가 수행됨
1	1	병렬 입력이 수행됨

4 × 1 MUX는 입력 4개를 선택적으로 1개만 통과시킴

# 범용 시프트 레지스터

- 4비트 범용 시프트 레지스터
  - $S_1S_0 = 00$ 인 경우
    - 각 멀티플렉서 입력 채널 0이 선택되어 레지스터는 현재 출력값이 다시 플립플롭 D 입력에 공급되어 클록 펄스가 입력되어도 현재 상태를 유지함
  - $S_1S_0 = 01$ 인 경우
    - 각 멀티플렉서 입력 채널 1이 선택되어 각 플립플롭의 출력  $Q$ 는 오른쪽 플립플롭의 D 입력에 연결되어 오른쪽 시프트를 수행하며, 맨 왼쪽 플립플롭의 D 입력에는 직렬 데이터가 입력됨
  - $S_1S_0 = 10$ 인 경우
    - 각 멀티플렉서 입력 채널 2가 선택되어 각 플립플롭의 출력  $Q$ 는 왼쪽 플립플롭의 D 입력에 연결되어 왼쪽 시프트를 수행하며, 맨 오른쪽 플립플롭의 D 입력에는 직렬 데이터가 입력됨
  - $S_1S_0 = 11$ 인 경우
    - 각 멀티플렉서 입력 채널 3이 선택되어 병렬 입력( $I_D \sim I_A$ )의 2진 데이터는 클록 펄스가 입력될 때 레지스터에 로드(load)됨

# 시프트 레지스터 응용


## 직렬 데이터 통신

### 송신 측

- ADC를 통해 아날로그 신호를 초당 샘플링(sampling)하여 병렬 데이터로 변환함
- 병렬 입력 - 직렬 출력 시프트 레지스터를 통해 직렬 데이터로 변환함
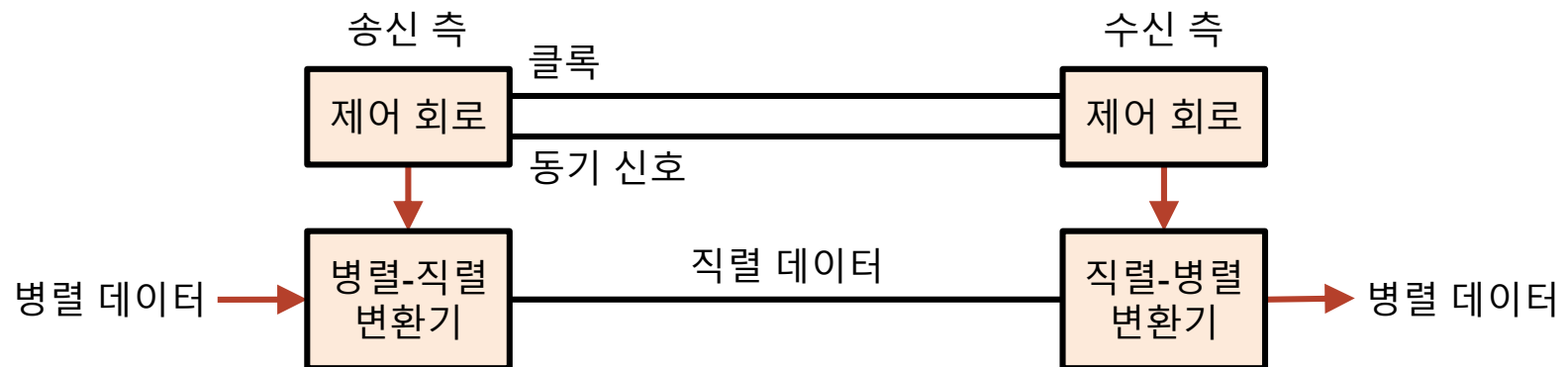
### 수신 측

- 직렬 입력 - 병렬 출력 시프트 레지스터를 통해 받은 직렬 데이터를 병렬 데이터로 변환함
- DAC를 통해 원래의 아날로그 신호를 재생함






# 시프트 레지스터 응용
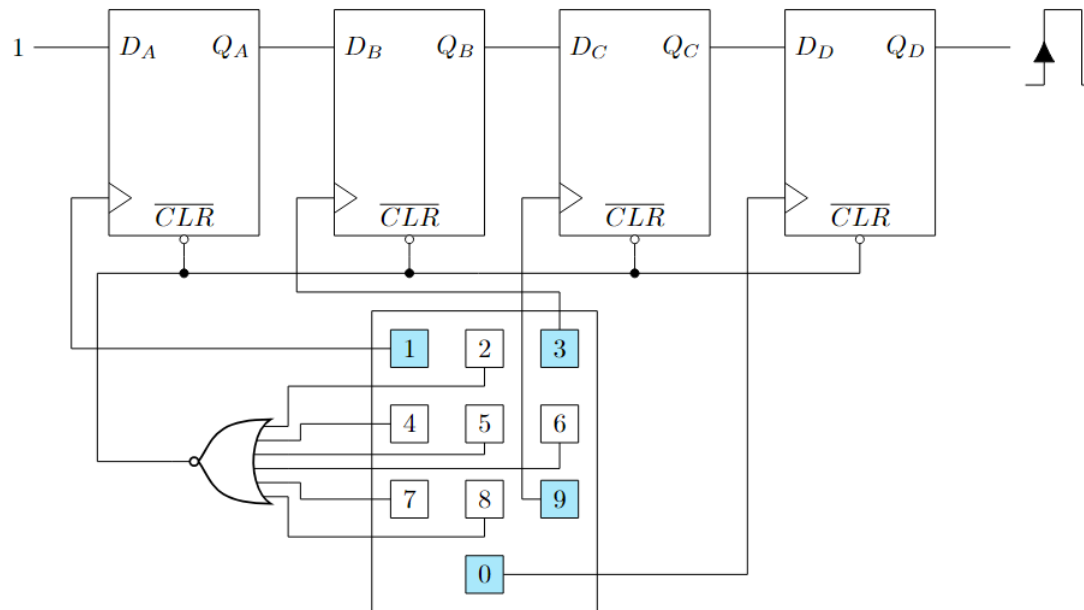
## ■ 디지털 금고


- 디지털 금고는 미리 정해진 비밀번호를 그 순서대로 키를 누를 때에 한해서 금고가 열리도록 한 것임
- 예, 비밀번호가 3, 1, 9, 0인 경우



# 시프트 레지스터 응용
 
## ■ 시간 지연 회로

- $n$ 비트 직렬 입력 - 직렬 출력 레지스터를 사용하면 입력에 가해진 펄스보다  $(n - 1)T$  ( $T$ 는 클록의 주기)만큼 지연되어 출력에서 펄스가 나옴



# 시프트 레지스터 응용

- 난수 발생 회로(pseudo-random number generator)
  - 랜덤(random) 수열을 발생하는 회로

